

### Exercise 1 Rory Lange

$$V1 = 500/500+500+1000 * 15$$

$$V1 = 500/2000 * 15$$


$$V1 = \frac{1}{4} * 15 = 3.75 \text{ V}$$

$$V2 = \frac{1}{4} * 15 = 3.75 \text{ V}$$

$$V3 = 1000/ 2000 * 15$$

$$V3 = \frac{1}{2} * 15 = 7.5 \text{ V}$$

### Exercise 2

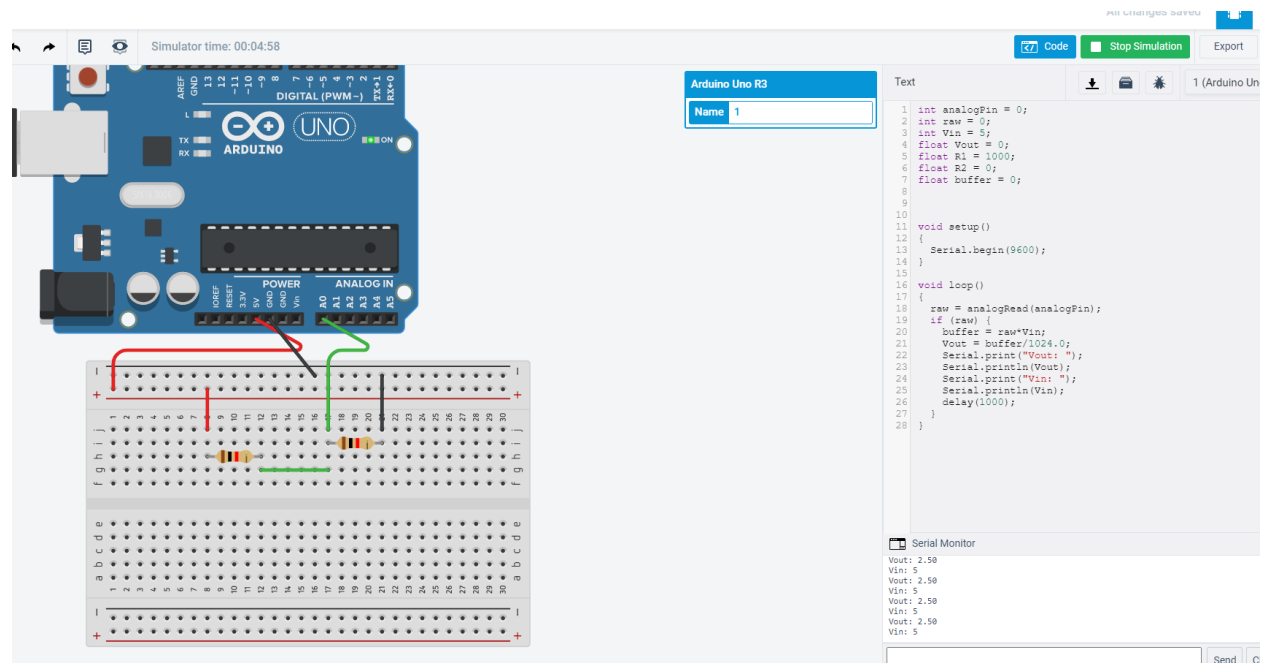

### Exercise 3

$$Req = 1 \times 2 \times 3 / 1 + 2 + 3$$

$$Req = 6/5 \text{ Ohms}$$


The Req is somewhere inbetween R1 and R2. Ultimately most of the charge will be let through the path with the least amount of resistance


### Exercise 4


$$Req = 1/5 + 1/7 + 1/9$$


- a)  $R_{eq} = 2.20 \text{ ohms}$
- b)  $I = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$ 
  - a.  $I = 8/5 + 8/7 + 8/9$
  - b.  $I = 1.6 + 1.143 + 0.889$
  - c.  $I = 3.629 \text{ Amps}$
- c)  $8V$
- d)  $R_1 = 1.6 \text{ amps}$        $R_2 = 1.143 \text{ amps}$        $R_3 = 0.889 \text{ amps}$

#### Exercise 5

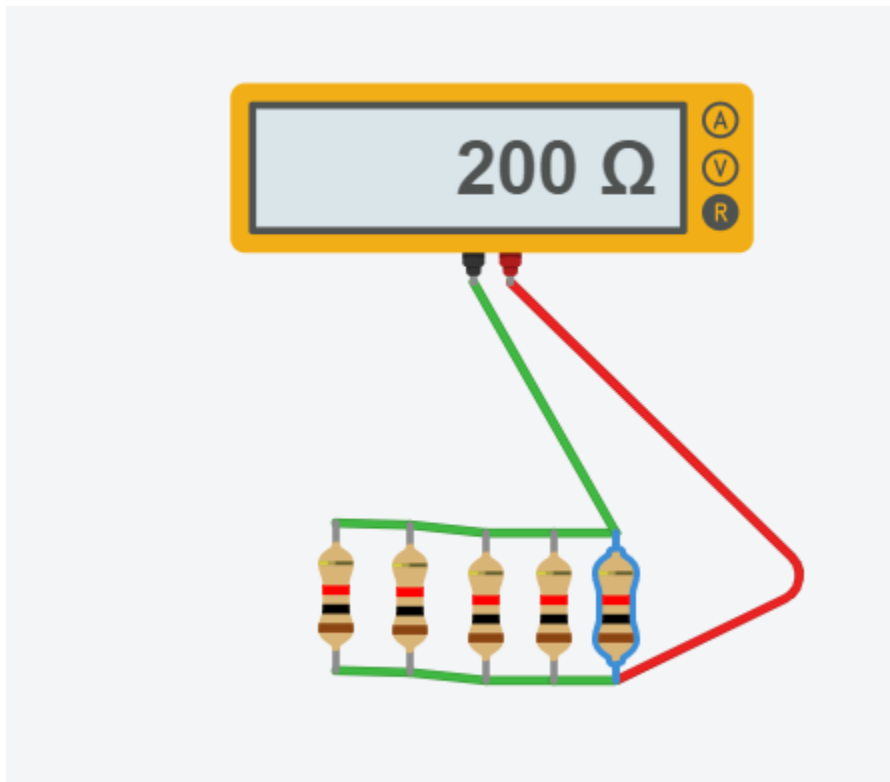

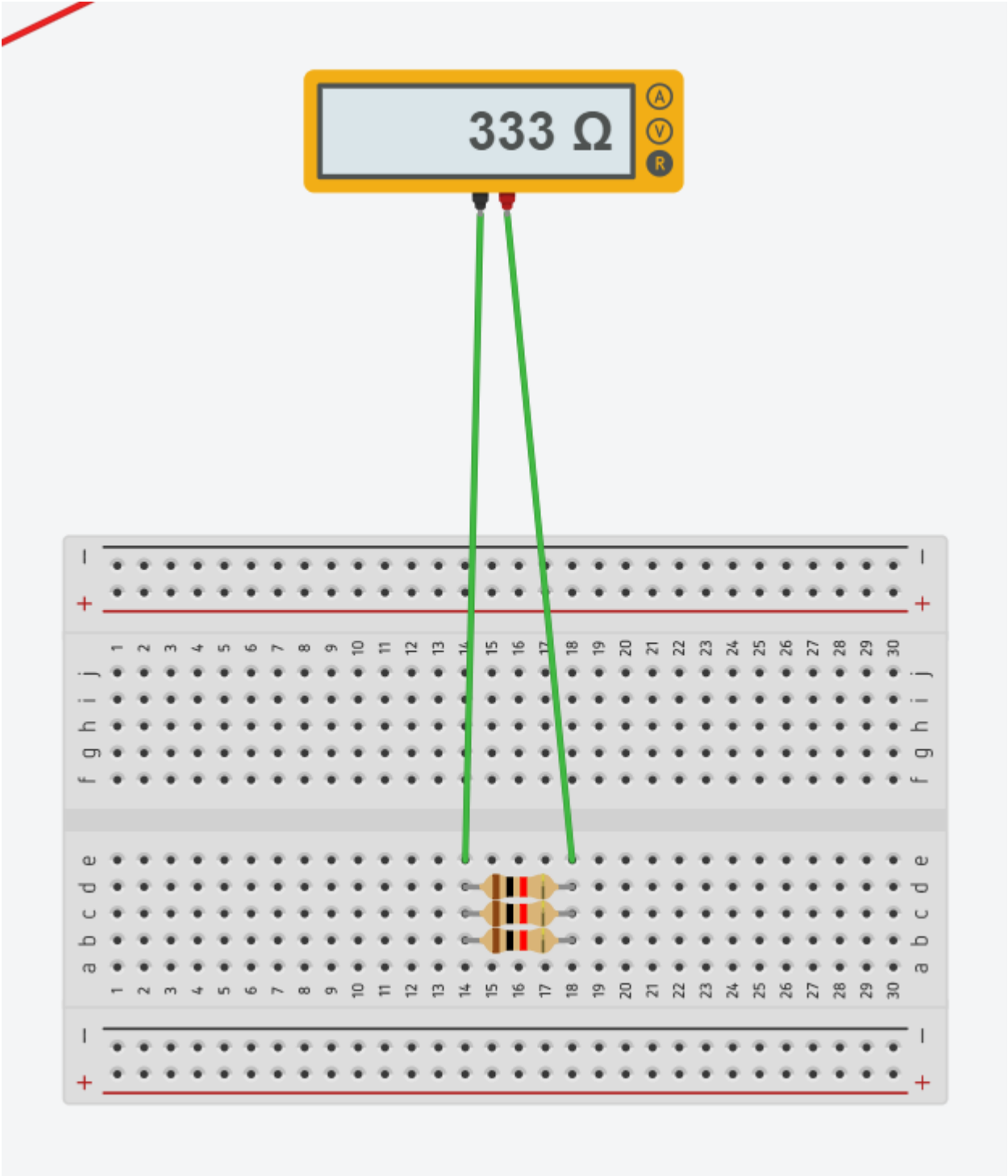

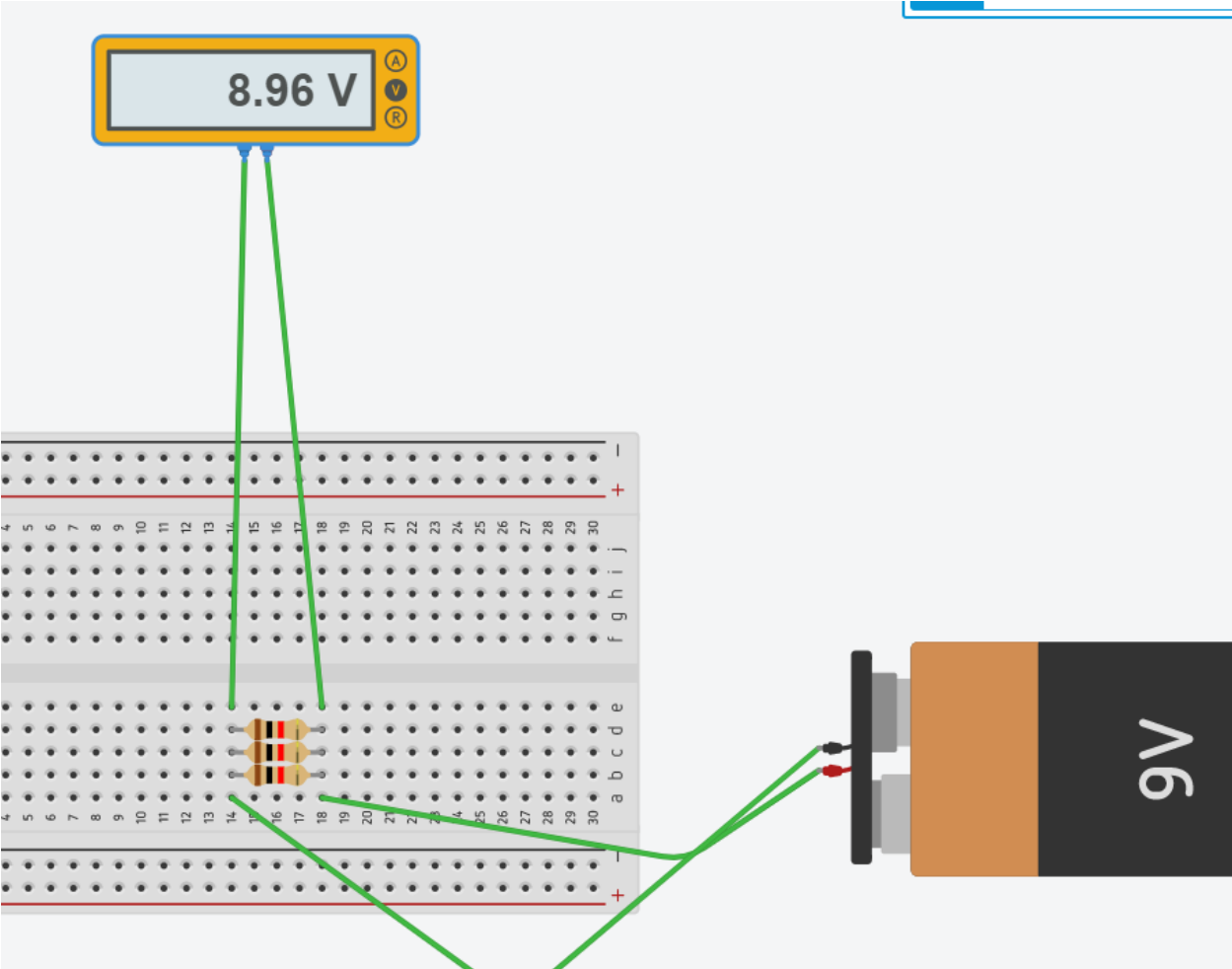

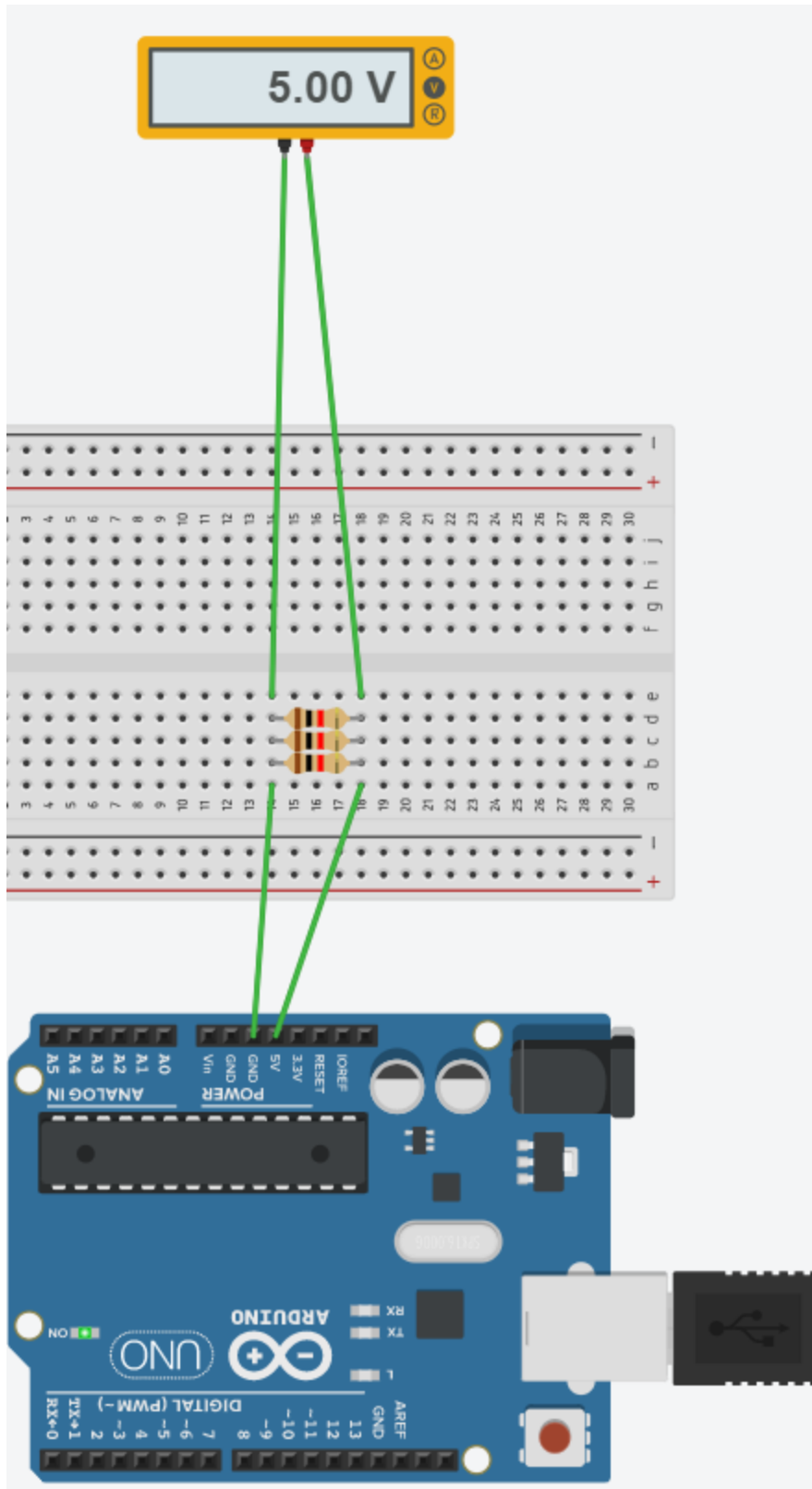

Exercise 6

$$I_1 = 90/30 = 3 \text{ Amps}$$

$$I_2 = 40/20 = 2 \text{ Amps}$$

$$I_3 = 50/25 = 2 \text{ Amps}$$

$$V_1 = 90 \text{ Volts}$$

$$V_2 = 20/45 * 90 = 40 \text{ Volts}$$

$$V_3 = 25/45 * 90 = 50 \text{ Volts}$$

#### Exercise 7

$$V_1 = 24 \text{ volts}$$

$$V_2 = 24 \text{ Volts}$$

$$V_3 = 15.37 \text{ Volts}$$

$$V_4 = 15.37 \text{ Volts}$$

$$V_{req2} = 127.27/198.7 * 24 = 15.37 \text{ volts}$$

$$Req_1 = 1/100 + 1/250 = 250/25000 + 100/25000 = 350/25000 = 71.43 \text{ ohms}$$

$$Req_2 = 1/350 + 1/200 = 200/70000 + 350/70000 = 550/70000 = 127.27 \text{ ohms}$$

$$Req = 198.7 \text{ ohms}$$

$$I = 24/198.7 = 0.12 \text{ Amps}$$